

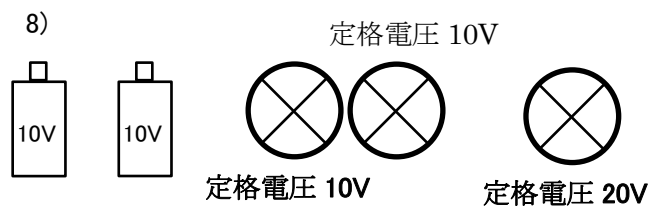
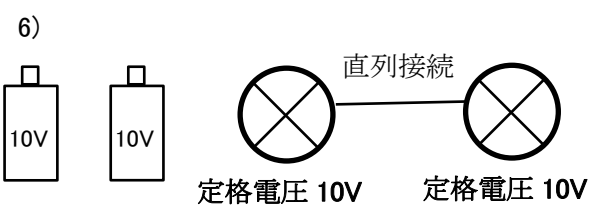
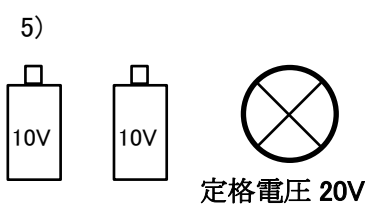


出力電圧 10V の電池をバルブ(電球)の定格電圧になるように接続しなさい。

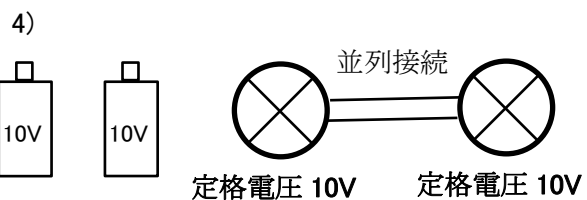

解答例

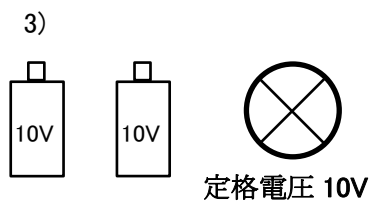